

1^η Εργαστηριακή Άσκηση Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI


Κόλλιας Ιωάννης 1084578

Ποδηματά Θεοδώρα Παναγιώτα 1090031


4^ο Έτος 2023-2024

Ερώτημα 1

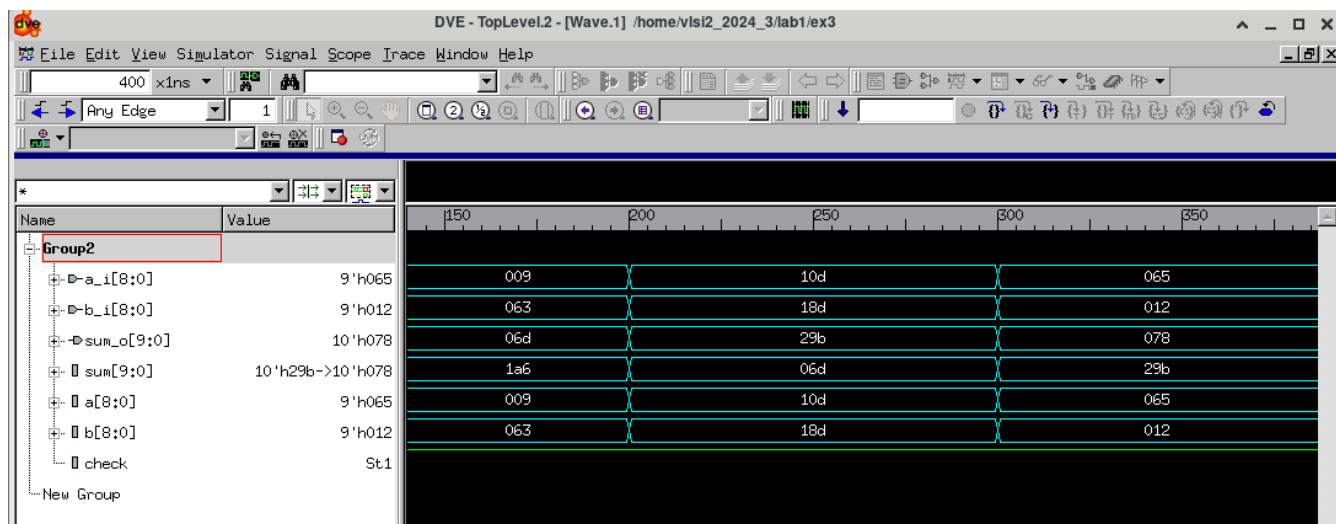Επιθυμούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία ενός 9-bit rca για όλες τις πιθανές εισόδους. Στο κώδικα του adder_td.v και rca.v αλλάζουμε την παράμετρο του width αφού χρειαζόμαστε 9 bit(parameter width = 9). Για να δουλεύει σωστά το simulation χρειαζόμαστε ένα breakpoint στη σειρά 25 με το display και στο κώδικα του rca.v αλλάζουμε assign temp_c[0] = 1'b0; σε assign temp_c[0] = 1'b1;






Αν δεν κάνουμε την αλλαγή:

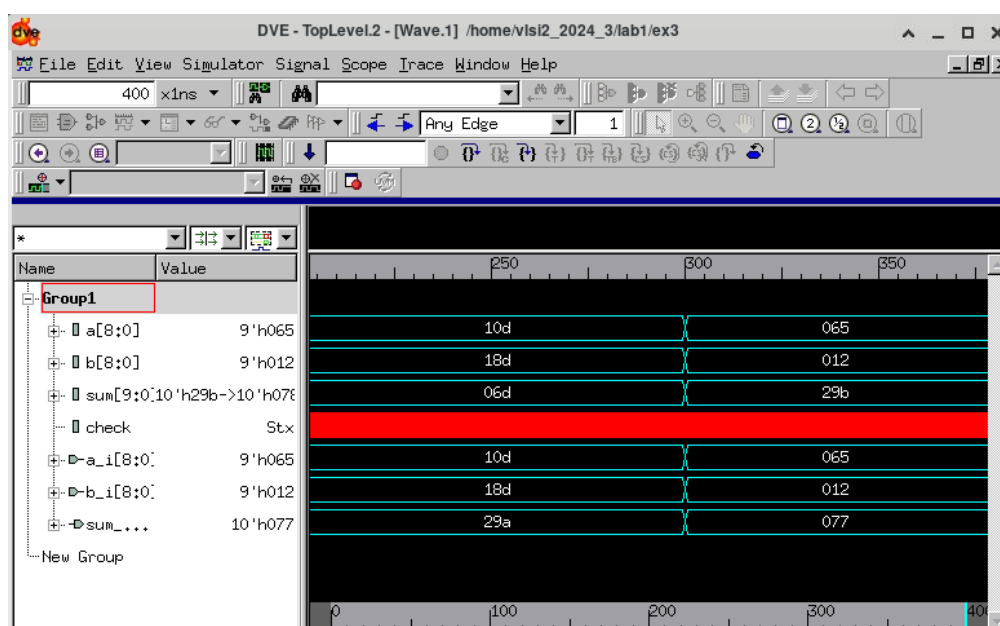

Ερώτημα 2

Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητείται να φτιάξουμε ένα testbench που θα ελέγχει τη λειτουργία του mac. Αρχικά ορίζουμε τις παραμέτρους για την είσοδο και την έξοδο. Έπειτα, δηλώνουμε όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε στο κύκλωμά μας και στο mac#(...) συμπληρώνουμε πάλι τις παραμέτρους και τα απαραίτητα στοιχεία. Για να γίνει ο έλεγχος ορίζουμε το ρολόι να εναλλάσσεται από 0 σε 1 με περίοδο 10ns και ενώ το reset=0, μετά πρέπει να γίνει 1 για να ξεκινήσει η λειτουργία του κυκλώματος. Τέλος, για κάθε θετική ακμή ου ρολογιού παράγονται 2 τυχαίοι αριθμοί και εμφανίζεται το άθροισμά τους. Αν ταυτίζονται τα 2 αθροίσματα result=out τότε το check (ο έλεγχος) είναι 1, άρα σωστό. Αντιθέτως θα είχαμε x, απροσδιόριστο.

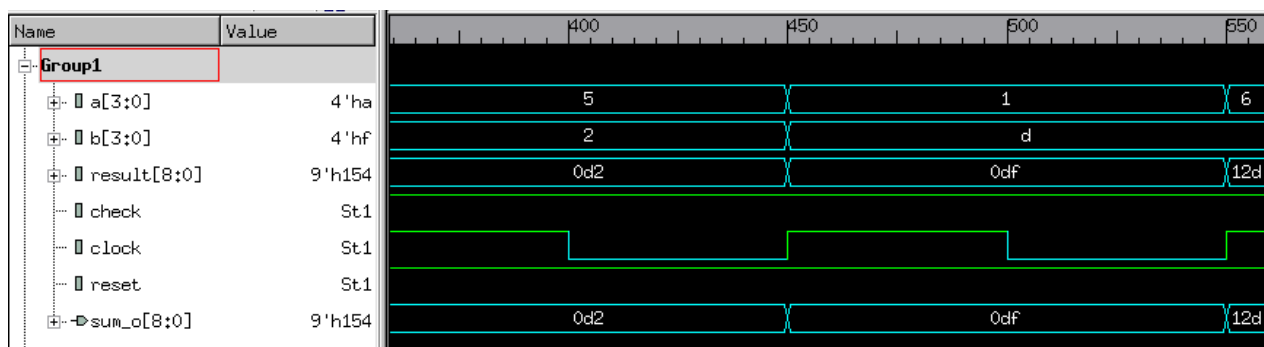 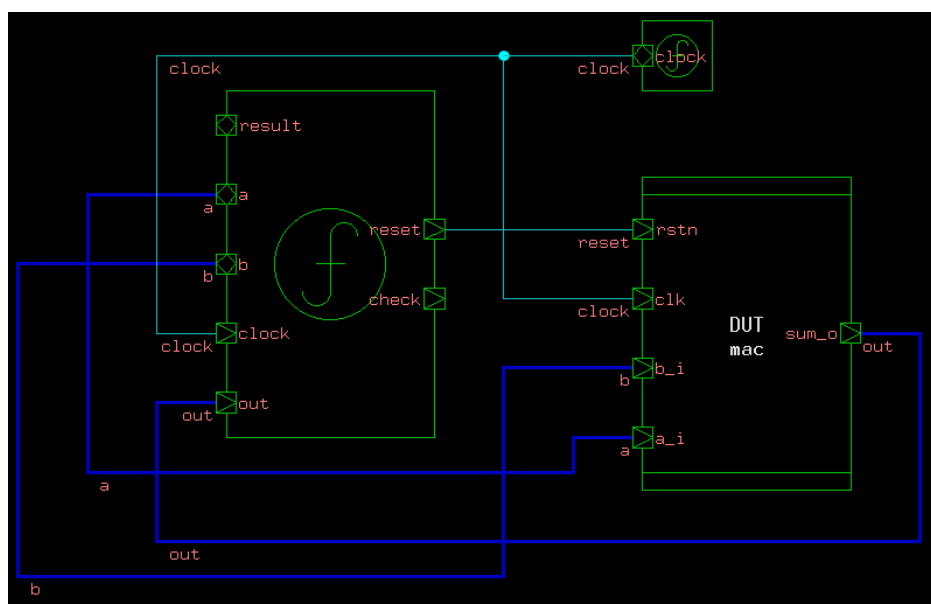

```

module mac_tb;

    parameter inwidth=4;
    parameter outwidth=9;
    parameter delay = 5;

    reg [inwidth-1:0] a,b;
    reg [outwidth-1:0] result;
    reg check,clock=0,reset;
    wire [outwidth-1:0] out;

    mac #(.iwidth(inwidth),.swidth(outwidth)) DUT (
        .clk(clock),
        .rstn(reset),
        .a_i(a),
        .b_i(b),
        .sum_o(out)
    );

    initial begin
        forever
            #(delay) clock<=~clock;

    end

    initial begin
        result<=0;
        reset<=0;
        #(delay) reset=1;
    end

```

```

forever begin
  @(posedge clock) begin
    a = $random % (2<<inwidth);
    b = $random % (2<<inwidth);
    result=a*b+out;
    #(1)
    if (out == result) check=1'b1;
    else check=1'bX;
  end
end

end
end
endmodule

```

Ερώτημα 3

Σκοπός του ερωτήματος αυτού είναι η δημιουργία δύο μετρητών. Ο πρώτος μετρητής c0, μετράει κανονικά από το 0 έως το 15 και στη συνέχεια παίρνει κάθε χρονική στιγμή που έχει την τιμή 15, το όρισμα του δεύτερου μετρητή c1. Έπειτα, προσθέτει 1 στην τιμή του c1 και συνεχίζει να μετράει από αυτό. Ο δεύτερος μετρητής μετράει σταθερά 0 για 15 κύκλους περιόδου(10ns), 1 για τους επόμενους 15 κύκλους κλπ.

c0: 0, 1, ..., 15, 1, 2, ..., 15, 2, 3, ..., 15, 3, 4, ..., 15, ..., ..., 14, 15, 15, 0, 1, ..., 15, ...,

c1: 0, 0, ..., 0, 1, 1, ..., 1, 2, 2, ..., 2, 3, 3, ..., 3, ..., ..., 14, 14, 15, 0, 0, ..., 0, ...,

Για την υλοποίηση του ερωτήματος χρειαστήκαμε 1 ρολόι, 2 flip-flop που αποτελούν τους μετρητές με 4bit έξοδο, 2 πολυπλέκτες 2-1 και έναν συγκριτή που ελέγχει τότε το σήμα φτάνει στο 15. Το πρώτο flip-flop παίρνει ως είσοδο την έξοδο του πρώτου πολυπλέκτη, ο οποίος έχει ως enable την έξοδο του συγκριτή(15). Αναλυτικότερα, αν ο συγκριτής γίνει 15 τότε δίνει έξοδο 1(του 1^{ου} πολυπλέκτη) και ο πολυκλέκτης παίρνει τιμή από την έξοδο του 2^{ου} μετρητή(flip-flop), προσθέτει 1 και την βάζει σαν είσοδο στον 1^ο μετρητή. Ειδικά, ο συγκριτής δεν είναι 15 και ο 1^{ος} μετρητής μετράει κανονικά ανά 1.

Όσον αφορά τον δεύτερο μετρητή όταν ο συγκριτής δεν είναι 15 και περνάει το 0 του πολυπλέκτη, η είσοδος είναι ίδια με την έξοδο (μένει σταθερή), αλλιώς παίρνουμε την τιμή εξόδου του πολυπλέκτη, της προσθέτουμε 1 και μένει πάλι σταθερή μέχρι ο 1^{ος} μετρητής να γίνει πάλι 15.

Κώδικας:

```
module counter(clock,reset,c0,c1);

input clock,reset;
output [3:0] c0;
output [3:0] c1;

reg [3:0] c0value;
reg [3:0] c1value;

wire[3:0] mux0,c1plus,c0plus;
wire comparator;

assign c1plus=c1value+1;
assign c0plus=mux0+1;
assign comparator=(c0value==4'd15)?1:0;
assign mux0=(comparator)?c1value:c0value;




always @(posedge clock or negedge reset) begin
if(reset==1'b0)c0value=4'b0;
else c0value<=c0plus;
end

always@(posedge clock or negedge reset) begin
if(reset==1'b0)c1value=4'b0;
else c1value=(comparator)?c1plus:c1value;
end

assign c1=c1value;
```

assign c0=c0value;

endmodule

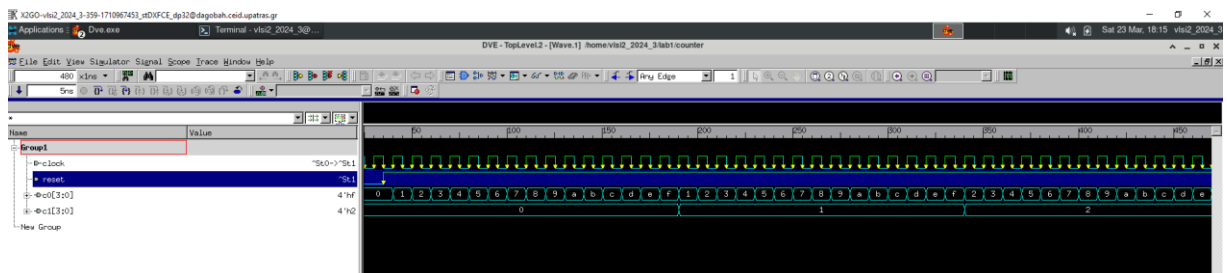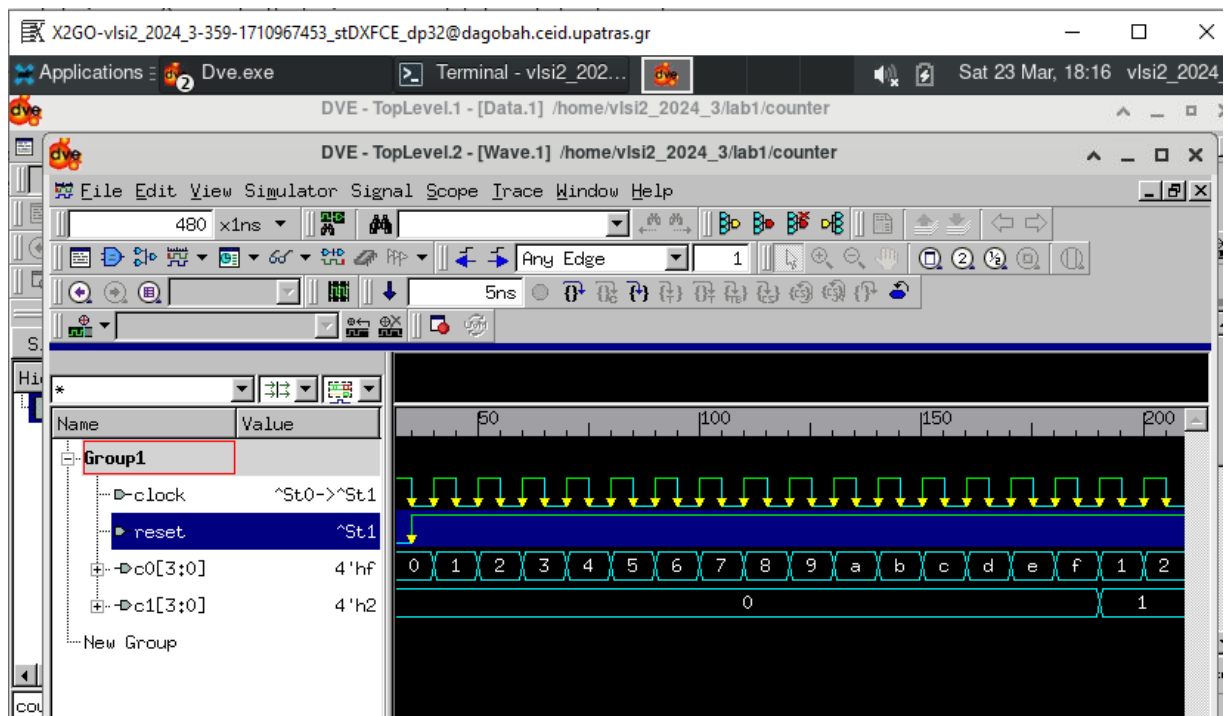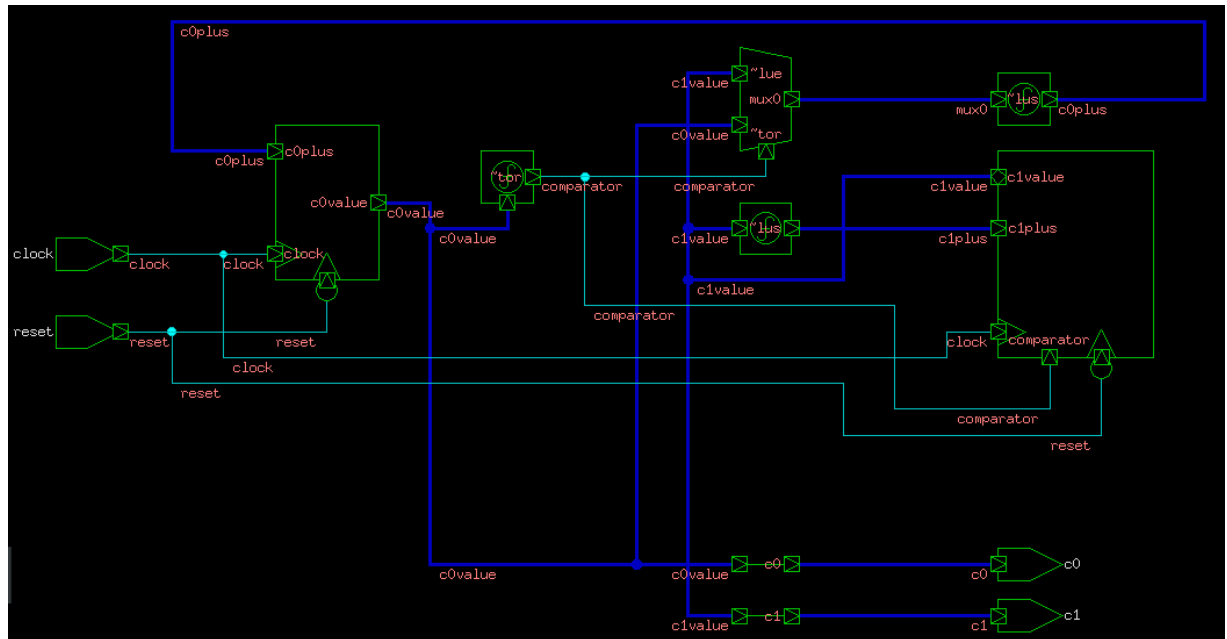

Σας παραθέτουμε και τον κώδικα του testbench όπου ελέγχει την σωστή λειτουργία του κυκλώματός μας.

```
module test;

    parameter delay=5;

    reg clock,reset;

    reg check;

    wire [3:0] out0,out1;

    reg[3:0] i,j;

    counter DUT (
        .clock(clock),
        .reset(reset),
        .c0(out0),
        .c1(out1)
    );

    initial begin
        reset=0;
        clock=0;
        j=0;
        i=0;
        #(delay) reset=1;

        forever
            #5 clock<=~clock;
        end
    initial
    begin
        forever begin
```

```

        @(posedge clock) begin
            if(i==15&&j!=15)begin
                j=j+1;
                i=j;
            end
            else if(j==15)begin
                i=0;
                j=0;
            end
            else if(i!=15) i=i+1;

            #1
            if(i==out0&&j==out1)
                check=1'b1;
            else
                check=1'bx;

        end

    end

end
endmodule

```

