

```
assign check=(water>1&&beans)?1:0;
```

```

always @(state or c5 or c10 or nfc or water or beans)begin

    next=2'bx;

    //coffee=1'b0; error=1'b1;

    case(state)
        IDLE: if(!nfc | | c10)&&check) next=PAID;

                else if(c5&&nfc&&!c10&&check) next=PAID5;

                else if(!check) next=ERROR;

                else next=IDLE;

        PAID5: if(!nfc | | c10 | | c5) next=PAID;

                else next=PAID5;

        PAID: next=IDLE;

        ERROR: if(check) next=IDLE;

                else next=ERROR;

    endcase
end

```

```

always @(posedge clk or negedge rstn)begin

    if(!rstn) begin

        coffee<=1'b0;

        error<=1'b1;

    end

    else begin

        coffee<=1'b0;

        error<=1'b1;

        case(next)

            IDLE,PAID5: ;

            PAID: coffee<=1'b1;

            ERROR: error<=1'b0;

        endcase

    end

end

```

```
endmodule
```

testbench

```
module vmcoffeetb;
```

```
// Inputs
```

```
reg c5, c10, nfc, rstn;
```

```
reg [5:0] water;
```

```
reg beans;
```

```
reg clk = 0;
```

```
// Outputs
```

```
wire coffee, error;
```

```
vmcoffee dut (
```

```
    .c5(c5),
```

```
    .c10(c10),
```

```
    .nfc(nfc),
```

```
    .water(water),
```

```
    .beans beans),
```

```
    .rstn(rstn),
```

```
    .clk(clk),
```

```
    .coffee(coffee),
```

```
    .error(error)
```

```
);
```

```
always #5 clk = ~clk;
```

```
initial begin
```

```
    rstn = 0;
```

```
    c5 = 0;
```

```
    c10 = 0;
```

```
    nfc = 0;
```

```
    water = 0;
```

```
    beans = 0;
```

```
#5;  
  
//NFC payment, enough water, enough beans  
  
rstn <= 1;  
  
water <= 6'h10;  
  
beans <= 1;  
  
nfc <= 0;
```

```
#20;  
  
nfc <= 1;  
  
c10 <= 1;
```

```
#20;  
  
c10 <= 0;  
  
c5 <= 1;
```

```
//no water 750  
  
#30;  
  
c5 <= 0;  
  
nfc <= 0;  
  
water <= 6'h00;
```

```
#20;  
  
water <= 6'h10;
```

```
//no beans 1250  
  
#30;  
  
beans <= 0;
```

```
#20;  
  
beans <= 1;
```

```
//No water, no beans 1750  
  
#30;  
  
beans <= 0;
```

```

        water <= 6'h00;

        #20;

        beans <= 1;

        water <= 6'h10;

        //No money inserted, no water, no beans

        #30;

        beans <= 0;


        water <= 6'h00;

        nfc <= 1;

    end

endmodule

```

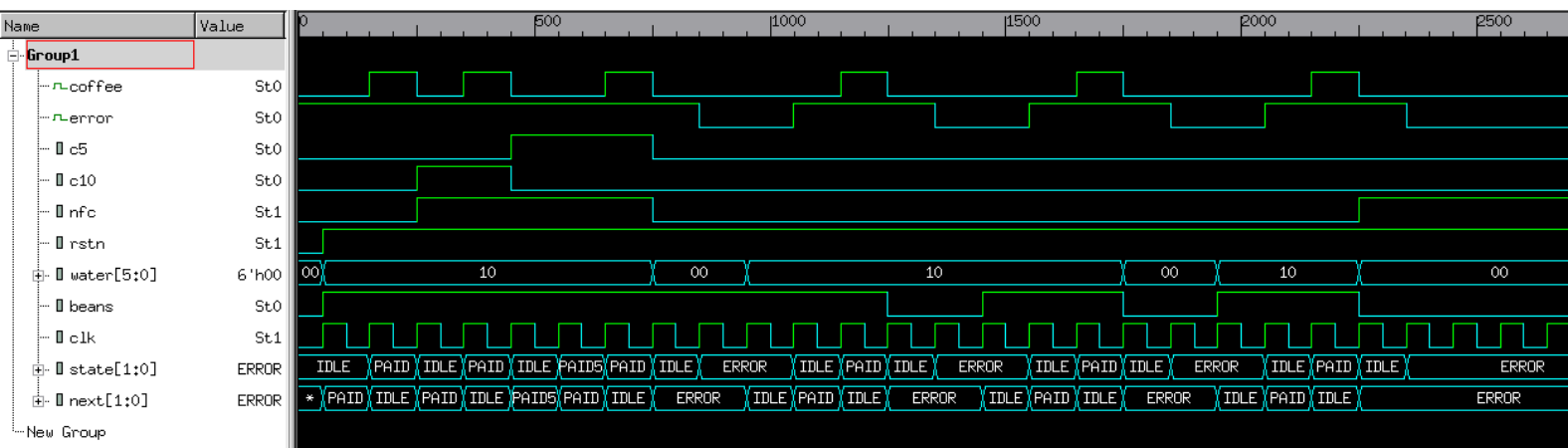

Ερώτημα 2.1

Το παρακάτω κύκλωμα σύγκρισης (lockcomp), συγκρίνει έναν 16-bit αριθμό εισόδου με έναν αποθηκευμένο αριθμό 16-bit. Προσοχή, το preset και reset να γίνουν 1 πριν το ρολόι, για να μπορέσει πρώτα να διαβάσει και να αποθηκεύσει (όταν clk=1) την νέα τιμή που του δίνεται.

```

module lockcomp (
    input [15:0] input_number,

    input preset,

    input reset,

    input clk,

    output match

);

```

```

reg[15:0] saved;

always @(posedge clk or negedge reset) begin
    if (!reset) begin
        saved<=16'h9999;
    end
    else if (preset) begin
        saved<=input_number;
    end
    else
        saved<=saved;
end

assign match=(saved==input_number)?1:0;

endmodule

```

testbench

```

module lockcomp_tb;

    reg [15:0] input_number;
    reg preset, reset, clk;
    wire match;

    lockcomp dut (
        .input_number(input_number),
        .preset(preset),
        .reset(reset),
        .clk(clk),
        .match(match)
    );

    always #5 clk = ~clk;

```

```

initial begin

    preset <= 0;

    reset <= 0;

    clk<=0;

    input_number = 16'h1234;

    #4;

    preset <= 1;

    reset <= 1;

    #5 input_number = 16'hABCD;

    preset = 0;

    #5 input_number = 16'h9999;


    #5 input_number=16'hABCD;

    #5 input_number=16'h1234;

end




endmodule

```

 

Ερώτημα 2.2

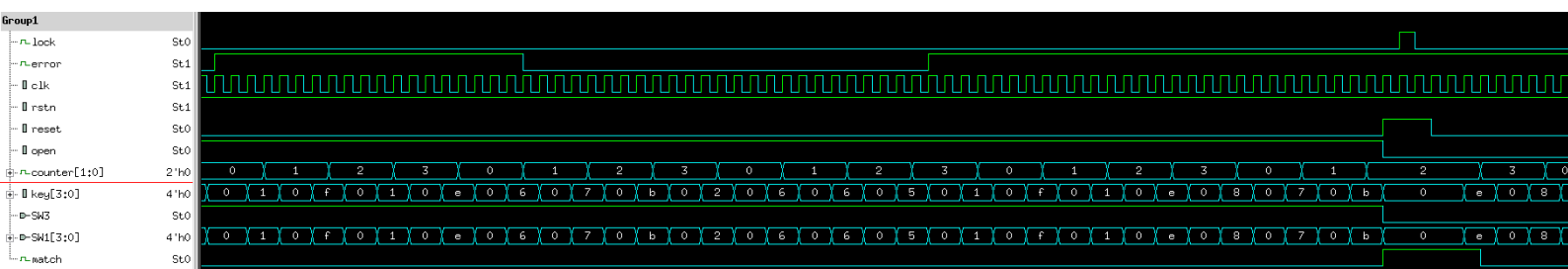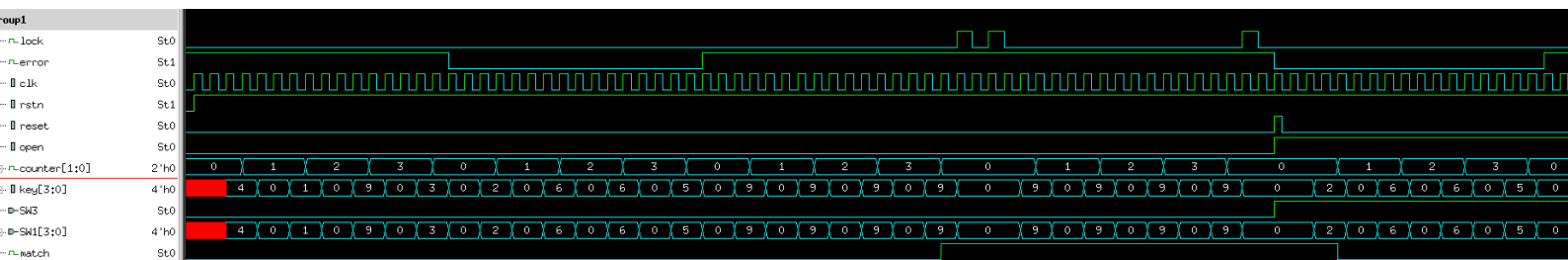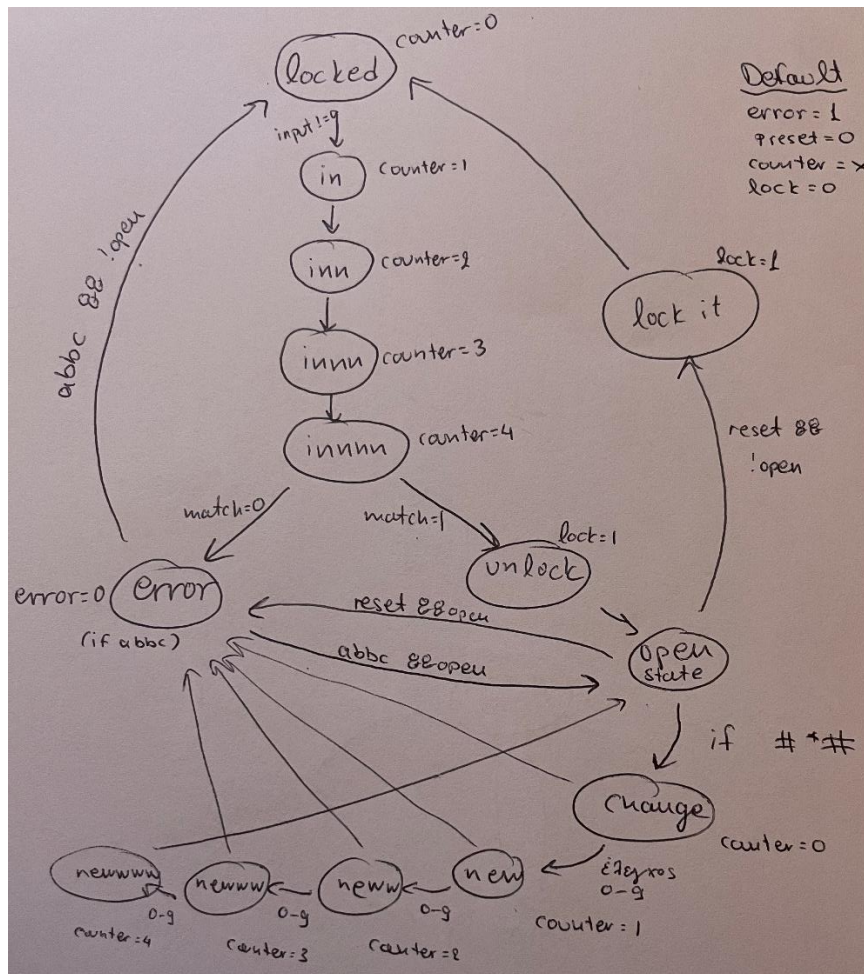Παρακάτω σας παραθέτουμε το διάγραμμα καταστάσεων του κυκλώματος dlock. Αποτελείται από 14 καταστάσεις και έχουμε υλοποιήσει «ένα ξεχωριστό» κύκλωμα για την εισαγωγή εισόδου από το πληκτρολόγιο. Αναλυτικότερα, έπειτα από κάθε πάτημα ενός κουμπιού από το πληκτρολόγιο εισάγουμε και έναν παλμό (0) σαν καθυστέρηση.



Κώδικας:

```
module dlock(input reset, input clk, input rstn, input SW3, input [3:0] SW1, output reg lock, output reg error,
output [1:0] counter);
```



```

wire [3:0] inputdata;

assign inputdata=SW1;

assign open=SW3;


reg [15:0] pass;


parameter [5:0] locked=6'd0,
in=6'd1,inn=6'd2,innn=6'd3,innnn=4,errorstate=5,unlock=9,openstate=10,lockit=11,cc=12,change=13,new=14,ne
ww=6,newwww=7,newwww=8;

parameter [1:0] idle=0, numin=1, waitz=2;

wire match;

reg preset;

reg pulse;

wire [3:0] inputt;

reg[4:0] kstate, knext;

reg[5:0] state, next;

reg [1:0] counter_internal;


assign counter = counter_internal;


lockcomp compare(.input_number(pass),.preset(preset),.reset(rstn),.clk(clk),.match(match));


always @(posedge clk or negedge rstn)begin
    if(!rstn)begin
        kstate<=0;

        state<=0;

        counter_internal<=0;

        pass<=0;
    end
    else begin
        kstate<=knext;

        state <= next;
    end
end

end

always @(kstate or inputdata)begin

```

```

        knext=2'bx;
    case(kstate)
        idle: if(inputdata) knext=numin;
               else knext=idle;
        numin: knext=waitz;
        waitz: if(!inputdata) knext=idle;
               else knext=waitz;
    endcase
end

assign inputt= (pulse)?inputdata:0;

always @(posedge clk)begin
    pulse<=0;
    if(knext==numin) pulse<=1;
end

always @(posedge clk)begin
    if(pulse) begin
        pass<={pass[11:0],inputdata};
        counter_internal=counter_internal+1;
    end
    else pass<=pass;
end

always @(state or reset or inputt or preset or open)begin
    next=6'bx;
    case(state)
        locked:if(inputt) next=in;
               else next=locked;
        in:if(inputt) next=inn;
    else next=in;
        inn:if(inputt) next=innn;
    else next=inn;
        innn:if(inputt) next=innnn;
    endcase
end

```

```

else next=innn;

    innnn:if(match) next=unlock;
else if(!match) next=errorstate;

    else next=innnn;

errorstate: if(pass==16'h2665&&!open) next=locked;

    else if(pass==16'h2665&&open) next=openstate;

    else next=errorstate;

unlock: next=openstate;

openstate: if(!open&&reset) next=lockit;

    else if(open&&reset) next=errorstate;

    else if(pass[11:0]==12'h1f1) next=change;

    else next=openstate;

lockit: next=locked;

change: if(inputt==1 | inputt==2 | inputt==5 | inputt==6 | inputt==15) next=errorstate;

    else if(!inputt) next=change;

    else next=new;

new:if(inputt==1 | inputt==2 | inputt==5 | inputt==6 | inputt==15) next=errorstate;

else if(!inputt) next=new;

else next=neww;

    neww:if(inputt==1 | inputt==2 | inputt==5 | inputt==6 | inputt==15) next=errorstate;

else if(!inputt) next=neww;

else next=newww;

    newww:if(inputt==1 | inputt==2 | inputt==5 | inputt==6 | inputt==15) next=errorstate;

else if(!inputt) next=newww;

else next=newwww;

    newwww:next=openstate;

endcase

end

```

```

always @(posedge clk or negedge rstn)begin

    if(!rstn)begin

        error<=1;

        lock<=0;

        preset<=0;

```

```

        end

        else begin

            error<=1;

            lock<=0;

            preset<=0;

            case(next)

                errorstate:begin

                    error<=0;

                    end

                lockit,unlock: lock<=1;

                newwww: preset<=1;

            endcase

        end

    end

end

end

endmodule

```

testbench (run it ./locktest or make dlock)

```

module testdlock;

    reg clk, rstn,reset,open;

    reg [3:0] key;

    wire [1:0] counter;

    wire lock,error;

    dlock thelock(.reset(reset),.clk(clk),.rstn(rstn),.SW3(open),.SW1(key),.lock(lock),.error(error),.counter(counter));

    always #5 clk=~clk;

    initial begin

        clk=0;

        rstn=0;

        open=0;

        reset=0;
    end

```

```
#5 rstn=1;
```

```
repeat(4)begin
```

```
    #20 key=$random;
```

```
    #20 key=0;
```

```
end
```

```
@(negedge error);
```

```
$display("pressing wrong password");
```

```
#20 key=2;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=5;
```

```
#20 key=0;
```

```
@(posedge error);
```

```
$display("try again");
```

```
repeat(4)begin
```

```
    #20 key=4'h9;
```

```
    #20 key=4'h0;
```

```
end
```

```
@(posedge lock);
```

```
$display("unlocked");
```

```
#20 reset=1;
```

```
@(posedge lock);
```

```
$display("locked again");
```

```
reset=0;
```

```
repeat(4)begin
```

```
    #20 key=4'h9;
```

```
    #20 key=4'h0;
```

```
end
```

```
@(posedge lock);
```

```
$display("unlocked again");
```

```
#20 open=1;
```

```
reset=1;
```

```
@(negedge error);
```

```
$display("tried to lock with door open");
```

```
#5 reset=0;
```

```
#20 key=2;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=5;
```

```
#20 key=0;
```

```
@(posedge error);
```

```
$display("error resolved");
```

```
#20 key=1;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=4'hf;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=1;
```

```
#20 key=0;
```

```
$display(" new password");
```

```
#20 key=14;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=7;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=11;
```

```
#20 key=0;
```

```
if(error==0)
```

```
$display("bad new password");
```

```
#20 key=2;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=6;
```

```
#20 key=0;
```

```
#20 key=5;
```

```
#20 key=0;
```

```
@(posedge error);
```

```
$display("error resolved");
```

```
#20 key=1;
#20 key=0;
#20 key=4'hf;
#20 key=0;
#20 key=1;
#20 key=0;
```

```
$display("new attempt of new password");
```

```
#20 key=14;
#20 key=0;
#20 key=8;
#20 key=0;
#20 key=7;
#20 key=0;
#20 key=11;
#20 key=0;
```

```
open=0;
reset=1;
@(posedge lock);
#20 reset=0;
```

```
#20 key=14;
#20 key=0;
#20 key=8;
#20 key=0;
#20 key=7;
#20 key=0;
#20 key=11;
#20 key=0;
```

```
@(posedge lock);
$finish;
```


end

endmodule